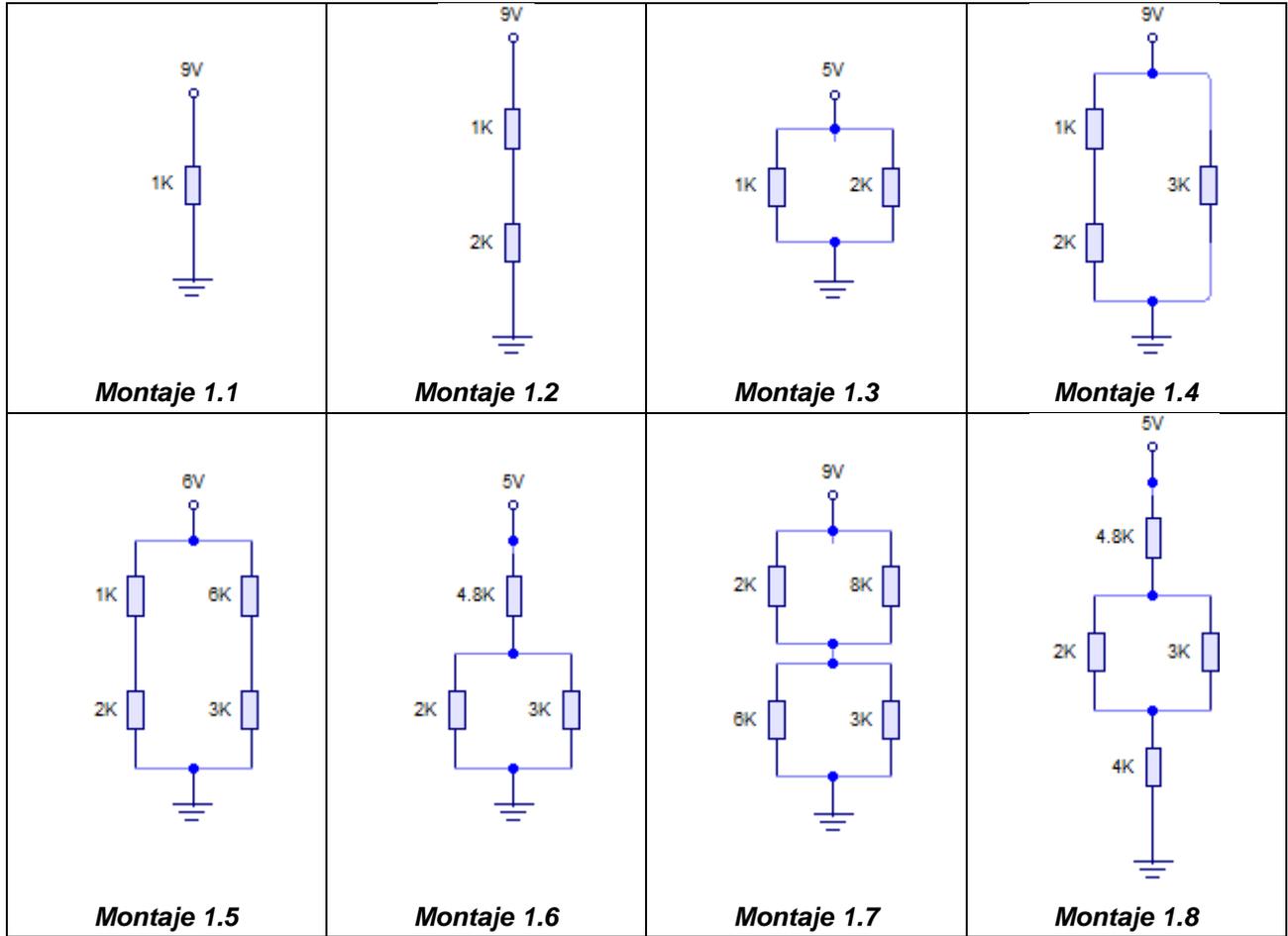


Ejercicios de Electrónica Analógica

Boletín EAN1: Diagrama tensión-intensidad

Revisado marzo 2023

1. Dibuja el diagrama V/I de los siguientes montajes:



2. Obtén los circuitos correspondientes a los siguientes diagramas:

